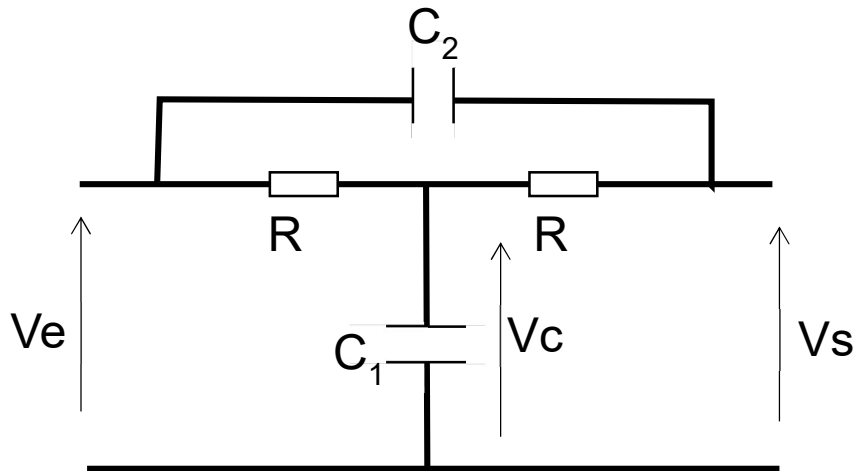


EXERCICE 1

Soit le circuit ci-dessous



Les condensateurs sont initialement déchargés.

1. Donner la FT du filtre
2. On donne $R = 10 \text{ [k}\Omega\text{]}$ $C_1 = 100 \text{ [}\mu\text{F}\text{]}$, $C_2 = 10 \text{ [}\mu\text{F}\text{]}$
3. Tracer son diagramme de Bode
4. Quel type de filtre a-t-on ici ?

EXERCICE 2

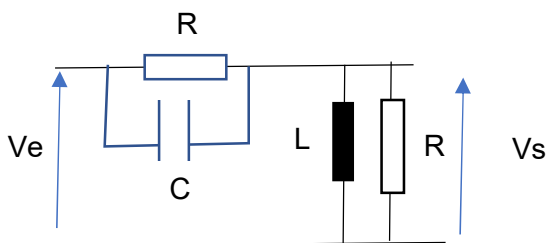


Fig. 2 Circuit

On donne le circuit suivant Fig.2.

- 2.1 Calculer la F. T. : $V_s(p)/V_e(p)$,
- 2.2 On donne $R = 1 \text{ [k}\Omega\text{]}$, $L = 100 \text{ [mH]}$, $C = 100 \text{ [}\mu\text{F}\text{]}$
Quel type de filtre a-t-on ici ?
- 2.3 Tracer ses diagrammes de Bode
- 2.4 Montrer si le graphe de gain passe par un minimum